

Actividades finales

Para repasar

- ¿Cuál es el origen de la palabra electricidad? ¿Quién utilizó este término por primera vez?
- Dos cargas q_1 y q_2 se encuentran a una distancia r y se repelen con una fuerza F . Calcula con qué fuerza se repelerían en estas circunstancias:
 - Se colocan a doble distancia, es decir, $2r$.
 - Se colocan a la mitad de distancia, es decir, $r/2$.
- Completa la tabla siguiente:

2

q_1	q_2	R	r^2	$F = K q_1 q_2 / r^2$
0,1 C	2 C	0,5 m		
1 C	2 C	1 m		
2 C	4 C	0,5 m		
0,5 C	0,25 C	0,3 m		
1 μ C	1 μ C	$3 \cdot 10^3$ m		

- Dos cargas puntuales se repelen con una fuerza F si se encuentran a una distancia r . Si se colocaran a una distancia $1/3 r$, ¿cuál sería la fuerza de repulsión?
- Señala la respuesta verdadera:
 - En la electrización por contacto de dos cuerpos, estos quedan cargados con el mismo tipo de electricidad.
 - En la electrización por contacto de dos cuerpos, estos quedan cargados con electricidad de signo contrario.
 - En la electrización por frotamiento de dos cuerpos, estos quedan cargados con el mismo tipo de electricidad.
 - En la electrización por frotamiento de dos cuerpos, estos quedan cargados con electricidad opuesta.

Para reforzar


- Dos cargas iguales colocadas a una distancia r se repelen con una fuerza F . ¿Qué variación debe experimentar el valor de cada carga si al colocarlas a doble distancia la fuerza de repulsión sigue siendo la misma?

- Dos cargas iguales de $3 \cdot 10^{-7}$ C se repelen con una fuerza de 10^{-3} N. ¿A qué distancia se encuentran dichas cargas entre sí?
- Una lámpara enchufada a 220 V deja pasar una corriente por ella de 1,25 A:
 - ¿Qué resistencia tiene la lámpara?
 - ¿Qué carga ha circulado por la lámpara en un minuto?
 - ¿A qué tensión debes enchufar la lámpara anterior si quieres que la intensidad de la corriente aumente en un 20 %?

- Rellena la tabla siguiente teniendo en cuenta la Ley de Ohm.

Tensión (V)	Resistencia (Ω)	Corriente (A)
60	500	
110		0,25
	850	0,20

- Observa el circuito de la Figura 2.18:

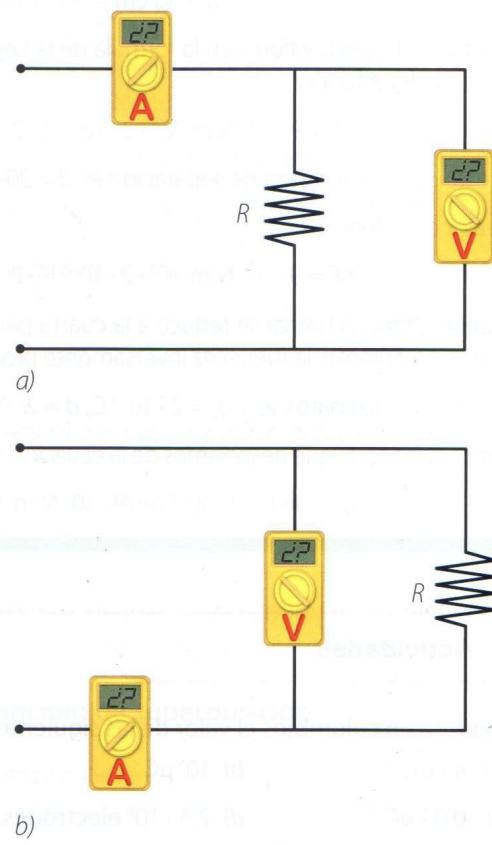

Actividades finales




a) ¿Qué magnitud eléctrica puedes determinar a partir de lo que marcan los aparatos de medida?

b) ¿En qué ley te basas para ello?

c) ¿Qué ecuación utilizas?

d) ¿Se puede sustituir el circuito a) por el circuito b)? ¿Por qué?

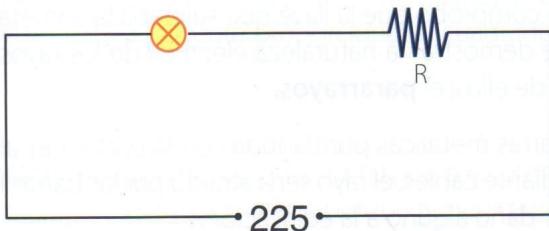11. ¿Cuánto vale la resistencia R del circuito siguiente sabiendo que la resistencia de la bombilla es de $40\ \Omega$ y que circula una corriente de $1,5\text{ A}$?




• 225 •

12. Un generador de corriente tiene una fem de 25 V y suministra una corriente de $0,5\text{ A}$ a un circuito con una resistencia de $40\ \Omega$.

a) ¿Qué diferencia de potencial, o caída de tensión, existe entre los bornes del generador?

b) ¿Es un generador ideal? ¿Por qué?

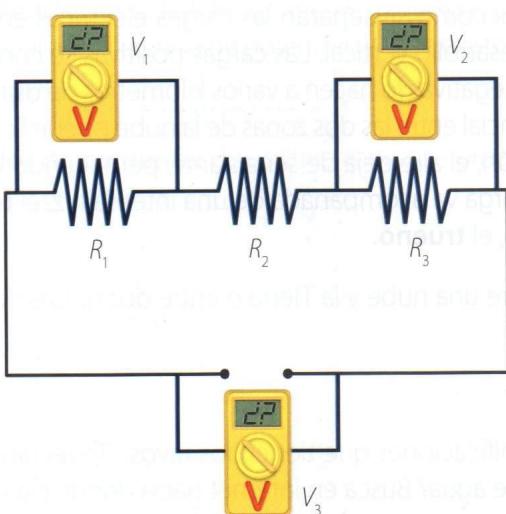13. Tenemos tres resistencias $R_1 = 60\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, y $R_3 = 100\ \Omega$, conectadas como indica la siguiente figura. El voltímetro V_1 marca 30 V .




a) ¿Qué corriente pasa por el circuito?

b) ¿Cuánto marcará V_2 ?

c) ¿Cuánto marcará V_3 ?

d) ¿Cómo están conectados los aparatos de medida?

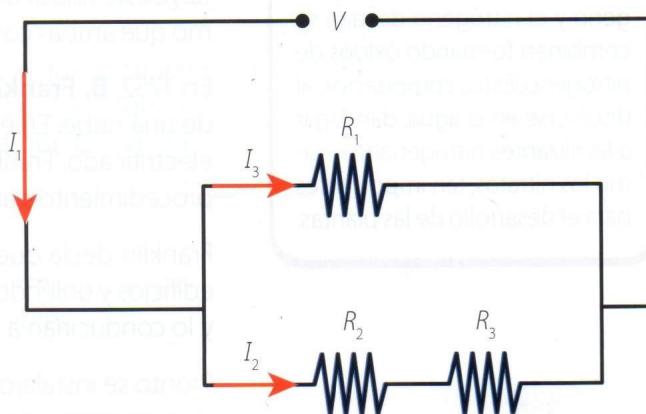14. Un circuito está formado por tres resistencias iguales conectadas como indica la figura siguiente:



a) Ordena de mayor a menor las intensidades I_1 , I_2 , I_3 .

b) ¿Qué relación matemática existe entre dichas intensidades?

c) ¿Qué relación existe entre I_2 e I_3 ?

d) Coloca los aparatos de medida que te permitan medir:

- La tensión de R_1 .
- La tensión de R_2 .
- La corriente I_1 .
- La corriente I_2 .

15. Dos cuerpos electrizados se repelen con una fuerza de $5 \cdot 10^{-4}\text{ N}$, cuando están separados 5 cm . ¿Con qué fuerza se repelerán si uno de ellos se aleja 20 cm más?

16. Tenemos dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas a una distancia r . ¿Cómo varía la fuerza de interacción entre ellas en los siguientes casos?

a) q_1 se reduce a la mitad y q_2 se hace tres veces mayor.

b) Cada una de las cargas se duplica y la distancia se reduce a la mitad.

Pregunta 1

La palabra electricidad viene de electrón que significa ambar y la usó por primera vez W. Gilbert de Colchester en el año 1600

②

- a) Ley de Coulomb: $F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$ Al colocar el doble de distancia la fuerza disminuye por cuatro
- b) Al disminuir entre las distancias la fuerza es el doble de grande

③

q_1	q_2	R	r^2	$F = k q_1 q_2 / r^2$
0,1C	2C	$0,5m$	$25 \cdot 10^{-2}$	$F = k 0,1C \cdot 2C / 0,25 = 7,2 \cdot 10^9 N$
1C	2C	1m	$1m^2$	$F = k 1C \cdot 2C / 1 = 1,18 \cdot 10^{10} N$
2C	4C	$0,5m$	$25 \cdot 10^{-2}$	$F = k 2C \cdot 4C / 0,25 = 2,88 \cdot 10^{11} N$
0,5C	0,25C	$0,13m$	$9 \cdot 10^{-2}$	$F = k 0,5C \cdot 0,25C / 9 \cdot 10^{-2} = 1,25 \cdot 10^{10} N$
$1\mu C$	$1\mu C$	$3 \cdot 10^{-2} m$	$9 \cdot 10^{-6}$	$F = k 1\mu C \cdot 1\mu C / 9 \cdot 10^{-6} = 10^{-9} N$

④

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{(\frac{1}{3})^2} = F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{\frac{1}{9}} = F = k \frac{q_1 \cdot q_2 \cdot 9}{1}$$

Esas dos cargas al disminuirse en $\frac{1}{3}$ su distancia que su fuerza aumenta nueve veces

⑤

- a) verdadero
- b) falso
- c) falso
- d) verdadero

⑥

$$F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

al aumentar la distancia al doble tendremos

que duplicar por dos las cargas para que la fuerza sea la misma

⑦

Ley de Coulomb = $F = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{d^2}$

$$10^{-3} N = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^{-7}}{d^2}$$

$$10^{-3} N = \frac{81 \cdot 10^{-5}}{d^2}$$

$$d^2 = \frac{81 \cdot 10^{-5}}{10^{-3}}$$

$$d^2 = 81 \cdot 10^{-2}$$

$$d = \sqrt{81 \cdot 10^{-2}}$$

$$d = 9 \cdot 10^{-1}$$

$$d = \frac{9}{10}$$

$$d = 0,9 \text{ m}$$

(8)

a)

$$1 \text{ ohmio} = \frac{1 \text{ voltio}}{1 \text{ amperio}}$$

$$x \text{ ohmio} = \frac{220 \text{ voltios}}{1,25 \text{ Amperios}} = 176 \Omega$$

b)

$$I = \frac{q}{T}$$

$$1,25 = \frac{q_{SC}}{60} \quad 1,25 \cdot 60 = q \quad q = 75 \text{ C}$$

c) $1,25 + 20\% = 1,50 \text{ amperios}$

$$1 \text{ ohmio} = \frac{1 \text{ voltio}}{1 \text{ amperio}}$$

$$176 \cdot 1,50 = \text{voltios}$$

$$\text{voltios} = 264 \text{ voltios}$$

(9)

Tensión (V)	Resistencia (Ω)	Corriente (A)
60	500	0,12
110	440	0,25
170	850	0,20

$$1 \text{ ohmio} = \frac{1 \text{ voltio}}{1 \text{ amperio}}$$

(10)

a) a) La resistencia

b) La resistencia

b) La Ley de Ohm

c) $\text{ohm} = \frac{\text{voltio}}{\text{Amperio}}$

d) Sí, porque es el mismo circuito

$$\textcircled{11} \quad \text{Ley de Ohm} \Rightarrow \Omega = \frac{V}{A}$$

$$\Omega = \frac{225}{1,5} = 150 \Omega \text{ de resistencia de todo el}$$

circuito. Si la bombilla tiene una $R = 40 \Omega$, el resto del circuito tendrá $\Rightarrow 150 \Omega - 40 \Omega = 110 \Omega$

\textcircled{12}

a) $40 \Omega = \frac{XV}{0,5A} \quad 40 \cdot 0,5 = V \quad V = 20$

La diferencia de potencial entre los bornes es de 20 Voltios

b) No es un generador ideal porque pierde 5 voltios en el interior del generador

\textcircled{13}

a) $\Omega = \frac{\text{voltios}}{\text{Amperios}} \quad 60 \Omega = \frac{30 \text{ voltios}}{x}$
 $x = \frac{30}{60} \quad x = 0,5A$

b) $100 \Omega = \frac{XV}{0,5A} \quad 100 \cdot 0,5 = x \quad x = 50$

c) $180 \Omega = \frac{XV}{0,5} \quad 180 \cdot 0,5 = x \quad x = 90$

\textcircled{d)}

$$V_1 - R_1 = \text{paralelo}$$

$$V_2 - R_3 = \text{paralelo}$$

$$R_1 - R_2 - R_3 = \text{en serie}$$

$$V_1 - V_2 - V_3 = \text{en serie}$$

(14)

a) $I_1 > I_3 > I_2$

b) $I_1 = I_2 + I_3$

c) $I_2 = \frac{I_3}{2}$

d)

• Para medir la tensión de R_1 pondría una pinza antes y después de R_1

• Para medir la tensión de R_2 pondría una pinza antes y después de la R_2

• Para medir la corriente I_1 abriría el circuito y pondría una pinza

• Para medir la corriente I_2 abriría el circuito en ese zona y pondría la pinza

(15)

$$F = K \frac{q_1 \cdot q_2}{\delta^2}$$

$$5 \cdot 10^{-4} = K \frac{q_1 \cdot q_2}{(0,05m)^2}$$

$$XIV = K \frac{q_1 \cdot q_2}{(0,25m)^2}$$

$$5 \cdot 10^{-4} \cdot (0,05m)^2 = XIV \cdot (0,25m)^2$$

$$5 \cdot 10^{-4} \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 = X \cdot (25 \cdot 10^{-2})$$

$$5 \cdot 10^{-4} \cdot 25 \cdot 10^{-4} = 6,25 \cdot 10^{-2} \cdot X$$

$$12,5 \cdot 10^{-7} = 6,25 \cdot 10^{-2} \cdot X$$

$$12,5 \cdot 10^{-7}$$

$$\frac{1}{6,25 \cdot 10^{-2}} = X$$

$$2 \cdot 10^{-5} = X$$

(16)

a) Ley de Coulomb: $F = \frac{K \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2}$ $F = K \cdot$

Q_1 se reduce a la $\frac{1}{2}$ y Q_2 se hace tres veces mayor

$$F' = K \cdot \frac{\frac{1}{2}q_1 \cdot 3q_2}{d^2}$$

$$F' = K \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

$$F' = \frac{3}{2} \cdot K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

La fuerza resultante es $\frac{3}{2}$ veces más grande

b) Cada una de las fuerzas se duplica y la distancia se reduce a $\frac{1}{2}$

$$F' = K \cdot \frac{2 \cdot q_1 \cdot 2q_2}{\left(\frac{1}{2}d\right)^2}$$

$$F' = K \cdot \frac{4 \cdot q_1 \cdot q_2}{\frac{1}{4} \cdot d^2}$$

$$F' = K \cdot \frac{4 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot 4}{d^2}$$

$$F' = 16 \cdot K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

La fuerza ha aumentado 16 veces más