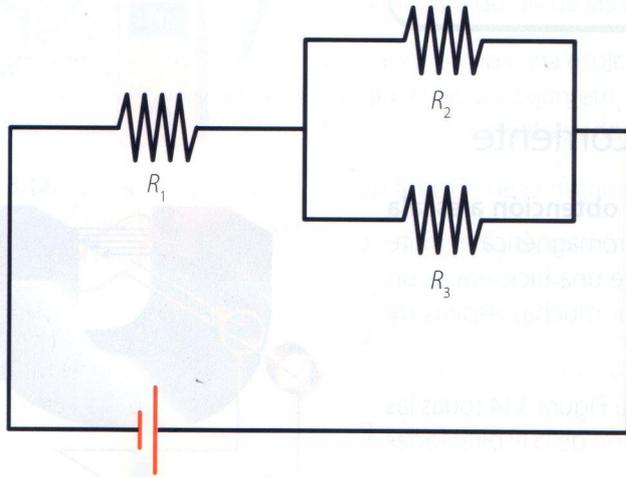


Actividades finales




Para repasar

1. Copia el circuito de la figura e intercala en él los aparatos de medida que te permitan calcular:




- La corriente que pasa por R_1 .
- La corriente que pasa por R_2 .
- La tensión de R_1 .
- La tensión total del circuito.

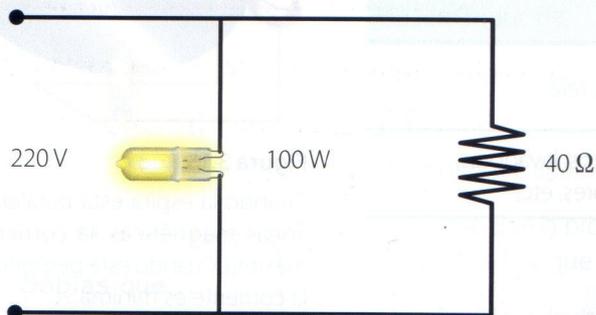2. Imagina que en tu casa tienes instalados una bombilla de 100 W y un calentador de 40Ω , como indica la figura siguiente:



- ¿Cómo están conectados?
- ¿Qué corriente pasa por la lámpara?
- ¿Qué corriente pasa por el calentador?
- ¿A qué tensión está conectado cada aparato?
- ¿Qué potencia desarrolla el calentador?

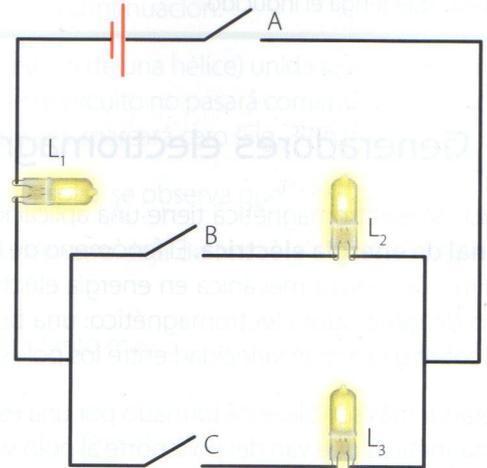3. Un circuito está formado por tres interruptores (A, B y C) y tres lámparas (L_1 , L_2 y L_3), conectados como indica la figura siguiente. Imagina que inicialmente las tres lámparas están encendidas:



- ¿Cómo están inicialmente los interruptores, abiertos o cerrados?
- Si abrimos un interruptor durante unos segundos, una o varias lámparas se apagan. Indica en la tabla siguiente qué lámparas se apagan cuando uno o dos interruptores están abiertos:

Interruptores están abiertos	Lámparas que se apagan		
A	L_1	L_2	L_3
B	L_1	L_2	L_3
C	L_1	L_2	L_3
A y B	L_1	L_2	L_3
A y C	L_1	L_2	L_3
B y C	L_1	L_2	L_3

4. Por el filamento de una bombilla han circulado 415 C en los quince minutos que ha estado encendida a 220 V.
- ¿Qué resistencia tiene la bombilla?
 - ¿Qué potencia desarrolla?
 - ¿Qué energía ha consumido en el tiempo que ha estado encendida? ¿Cuántas calorías ha desprendido?


Actividades finales

Para reforzar

5. Tienes enchufada a 220 V una bombilla de 100 W y una estufa que consume una potencia ocho veces mayor:

- ¿Cómo están conectados dicho aparatos: en serie o en paralelo?
- ¿En qué relación se encuentran las resistencias de ambos aparatos?

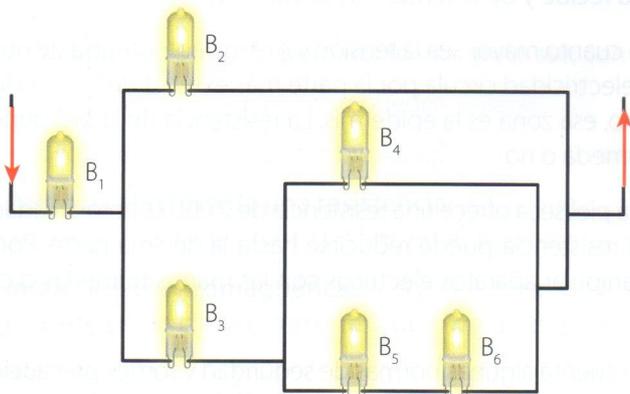6. Un circuito está formado por seis bombillas conectadas como indica la figura.



a) Supongamos que en un momento dado se funde una de dichas bombillas. Indica qué bombillas se apagarían en la tabla siguiente.

Se funde		Se apagan					
1	B ₁	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
2	B ₂	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
3	B ₃	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
4	B ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
5	B ₅	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
6	B ₆	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆

b) Teniendo en cuenta que si una bombilla se funde se apagan todas las bombillas que estén conectadas en serie con ella, y no se apagan las que estén colocadas en paralelo, responde a las preguntas siguientes:

1. ¿Qué bombillas están en serie con B₁?

2. ¿Qué bombillas están en paralelo y cuáles en serie con B₂?


3. ¿Qué bombillas están en serie con B₃?

4. ¿Qué bombillas están en paralelo y cuáles en serie con B₅?


7. Si el kWh de energía eléctrica cuesta 0,09 €, calcula el coste de la energía eléctrica consumida por los siguientes aparatos:

- Una plancha de 2500 W durante un cuarto de hora.
- Una bombilla de 60 W durante cuatro horas.
- Un microondas de 600 W durante cinco minutos.

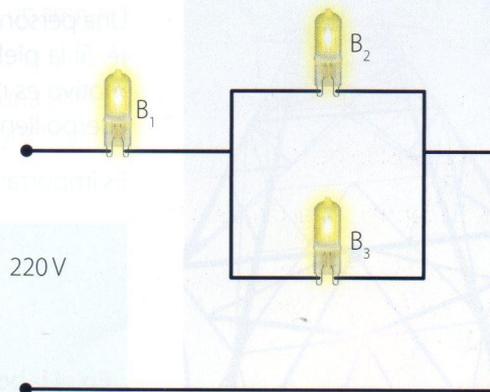8. Tienes tres bombillas iguales (100 W a 220 V) conectadas como muestra la figura. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:



- Las tres bombillas lucen con la misma intensidad.
- La bombilla B₁ luce más que la bombilla B₂.
- Las bombillas B₂ y B₃ lucen igual.
- La caída de tensión de B₁ es de 220 V.
- La corriente que pasa por B₁ es la mitad de la que pasa por B₃.
- La corriente que pasa por B₃ es la mitad de la que pasa por B₁.
- Todas las bombillas del circuito están conectadas en serie.
- Cada bombilla está conectada a 220 V.
- Todas las bombillas desarrollan la misma potencia.

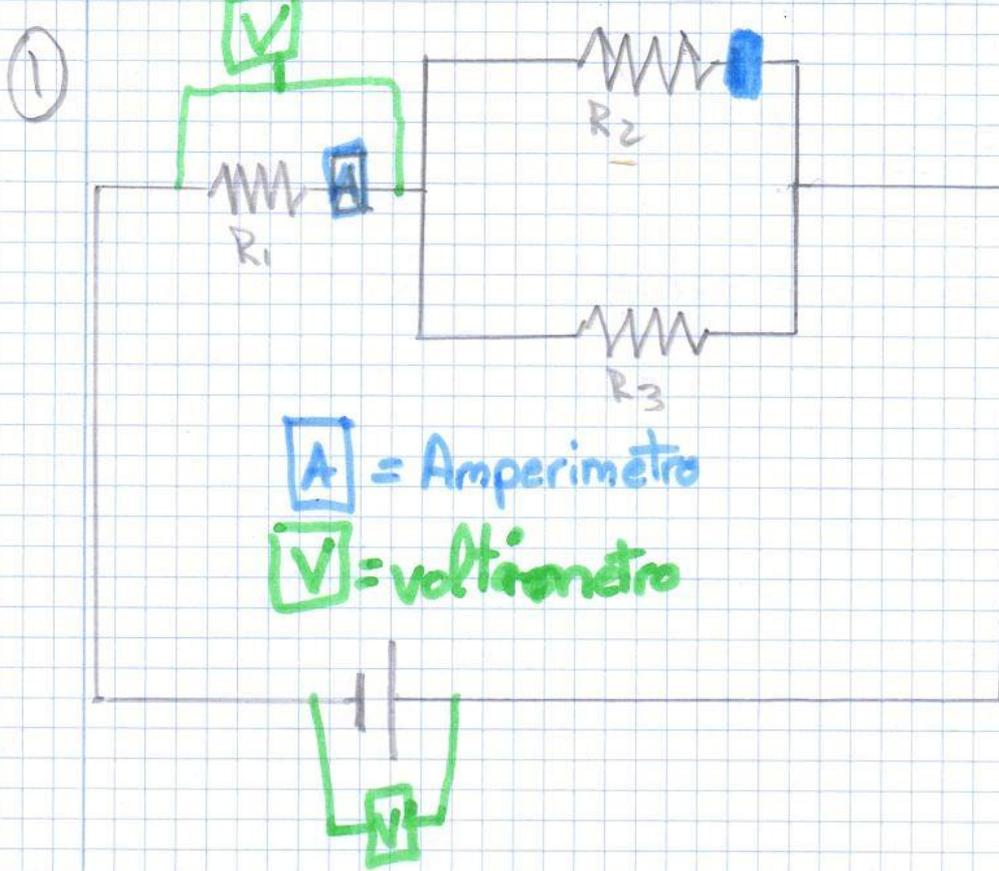

②

a) Paralelo

b) $W = V \cdot A$ $100 = 220 \cdot A$ $\frac{100}{220} = A$ $A = 0,46$

c) $V = A \cdot R$ $220 = A \cdot 40$ $\frac{220}{40} = A$ $5,5 = A$

d) 220V


e) $W = A \cdot V$ $W = 5,5 \cdot 220$ $W = 1210$

③ a) cerrados

b) Interruptores están abiertos | Lámparas que se apagan

A	L ₁	L ₂	L ₃
B		L ₂	
C			L ₃
A y B	L ₁	L ₂	L ₃
A y C	L ₁	L ₂	L ₃
c y b	L ₁	L ₂	L ₃

6)

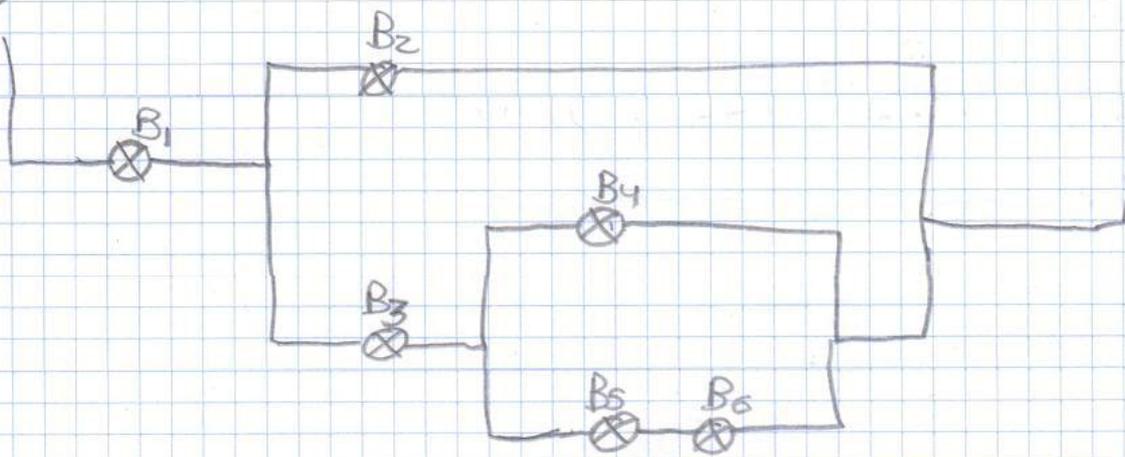

a)

	Se funde	Se apagan					
1	B ₁	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
2	B ₂		B ₂				
3	B ₃			B ₃	B ₄	B ₅	B ₆
4	B ₄				B ₄		
5	B ₅					B ₅	B ₆
6	B ₆					B ₅	B ₆

b)

- 1- Todas
- 2- En serie: B₁ y B₂ Paralelo: B₃, B₄, B₅, B₆
- 3- B₄, B₅ y B₆
- 4- En paralelo: B₄ y B₂ en serie: B₃, B₆, B₁

7)

a) Una plancha de 2500W durante un cuarto de hora

$$1000 \text{ W} \longrightarrow 60' \longrightarrow 0,09 \text{ €}$$

$$2500 \text{ W} \longrightarrow 15' \longrightarrow x? \text{ €}$$

$$x \text{ €} = \frac{2500 \text{ W} \cdot 15' \cdot 0,09 \text{ €}}{1000 \text{ W} \cdot 60'} = 0,06 \text{ €}$$

(B)

Una bombilla de 60W durante 4 horas

$$1000W \text{ — } 60' \text{ — } 0,09€$$

$$60W \text{ — } 240' \text{ — } X€$$

$$X = \frac{60W \cdot 240' \cdot 0,09€}{1000W \cdot 60'} = 0,02€$$

c)


Un microondas de 600W durante 5 minutos

$$1000W \text{ — } 60' \text{ — } 0,09€$$

$$600W \text{ — } 5' \text{ — } X€$$

$$X = \frac{600W \cdot 5' \cdot 0,09€}{1000W \cdot 60'} = 4,5 \cdot 10^{-3}€$$

(8)

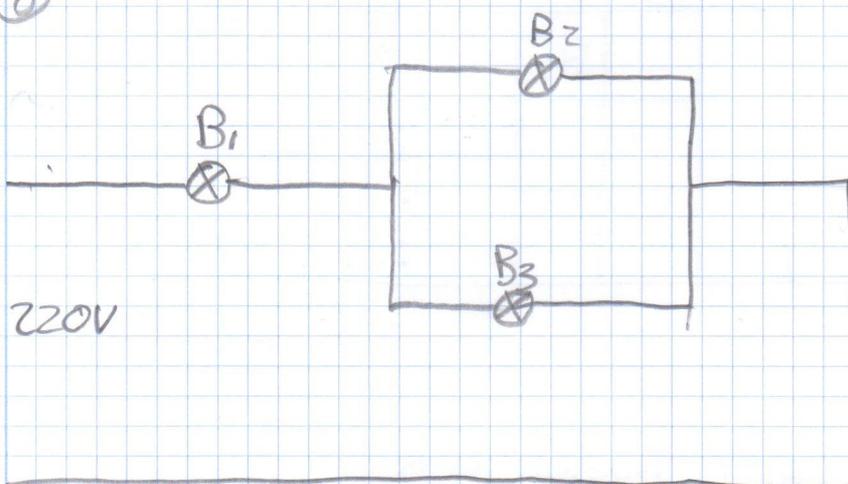

a) falso

b) Verdadero

c) Verdadero

d) falso

e) falso

f) Verdadero

g) falso

h) falso

i) falso